

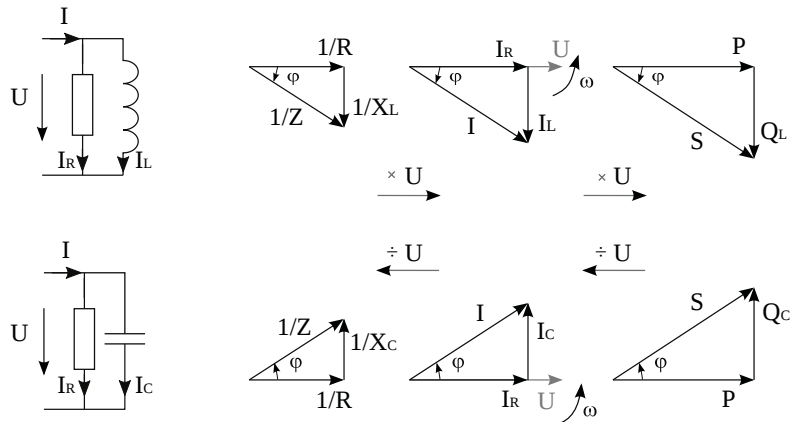
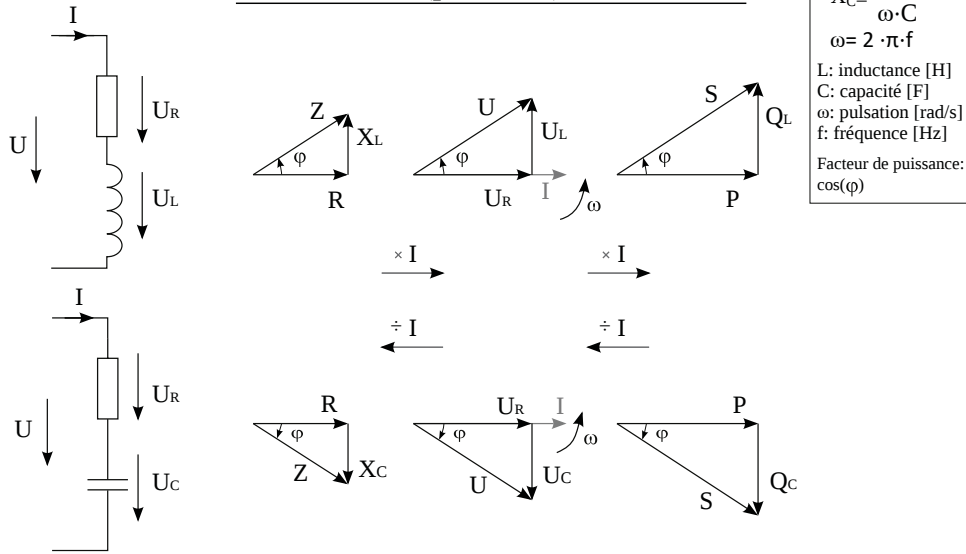


Les vecteurs (phaseurs) en alternatif

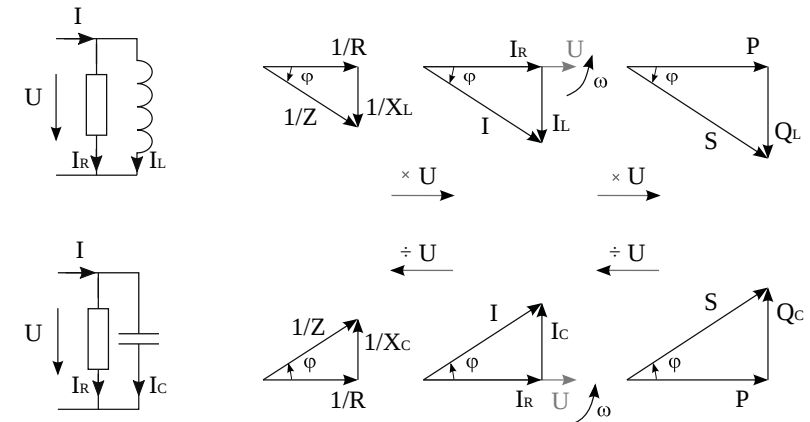

R: Résistance [Ω]
 X: Réactance [Ω]
 Z: impédance [Ω]
 G = 1/R: Admittance [S]
 B = 1/X: Susceptance [S]
 Y = 1/Z: Conductance [S]
 [S]: Siemens ou [mho]
 P: Puissance active [W]
 Q: Puissance réactive [var]
 S: Puissance apparente [VA]

Les vecteurs (phaseurs) en alternatif

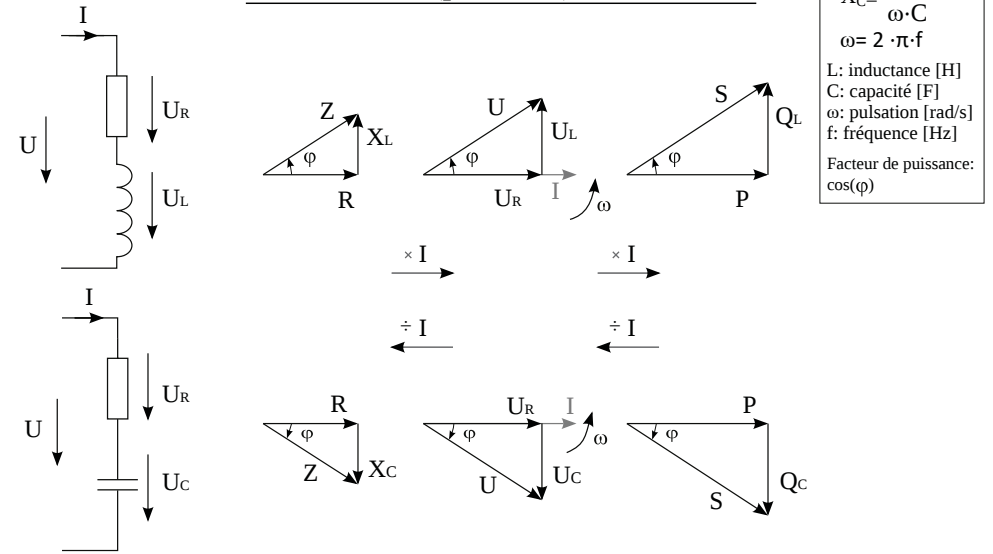

R: Résistance [Ω]
 X: Réactance [Ω]
 Z: impédance [Ω]
 G = 1/R: Admittance [S]
 B = 1/X: Susceptance [S]
 Y = 1/Z: Conductance [S]
 [S]: Siemens ou [mho]
 P: Puissance active [W]
 Q: Puissance réactive [var]
 S: Puissance apparente [VA]