
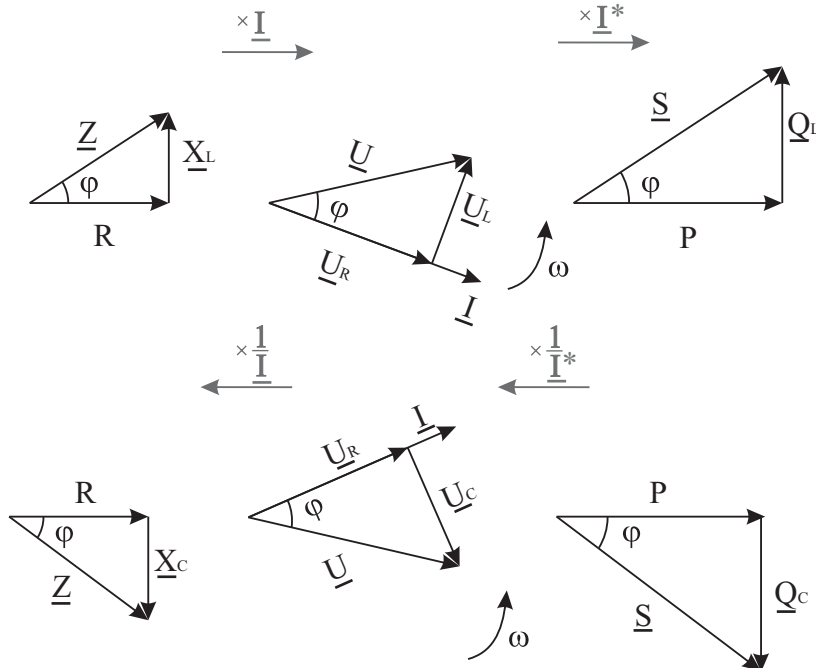


## Les vecteurs (phaseurs) en alternatif

Nombres complexes

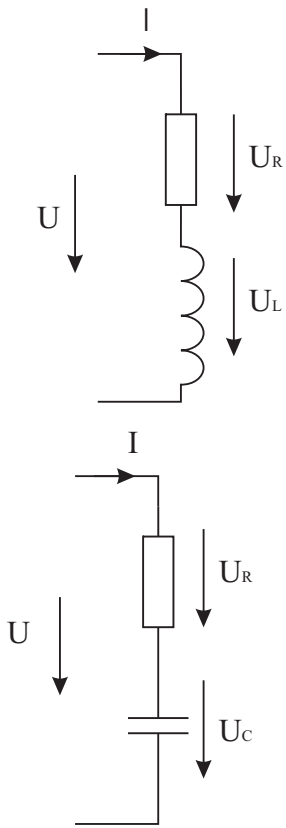

$$X_L = \omega \cdot L$$

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C}$$

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$



L: inductance[H]

C: capacité[F]

f: fréquence[Hz]

$\omega$ : pulsation [ $\frac{\text{Rad}}{\text{s}}$ ]

Conjugué complexe:

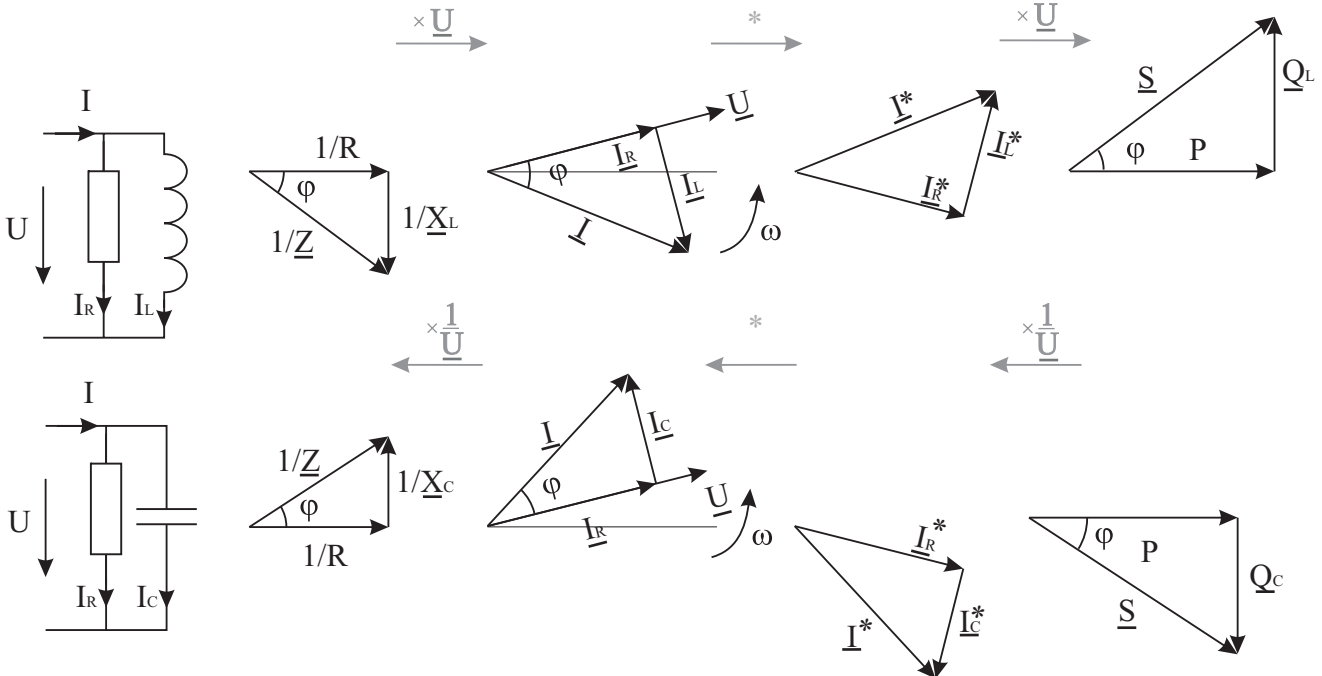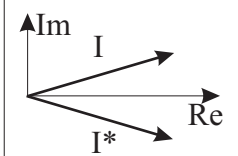

Z: Impédance [ $\Omega$ ]    1/Z: Admittance [S]

R: Résistance [ $\Omega$ ]    1/R: Conductance [S]

X: Réactance [ $\Omega$ ]    1/X: Susceptance [S]

S: Puissance apparente [VA]

P: Puissance active [W]

Q: Puissance réactive [Var]